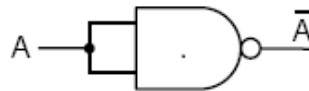


Construir un NOT con NAND

$$F = \overline{A \cdot B} = \overline{A \cdot A} = \overline{A}$$

Idempotencia




1

Construir un OR con NAND

Doble Negación
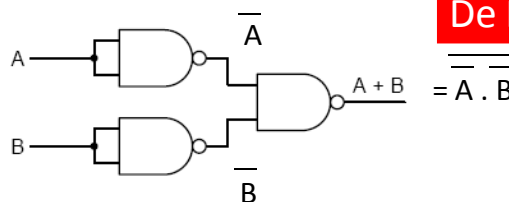
$$F = A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$




De Morgan

$$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B$$


2

Construir un NOR con NAND

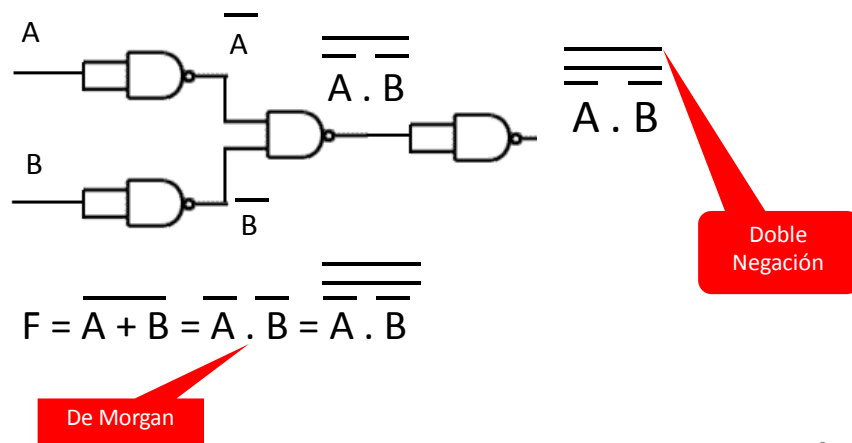


3

Construir un AND con NAND

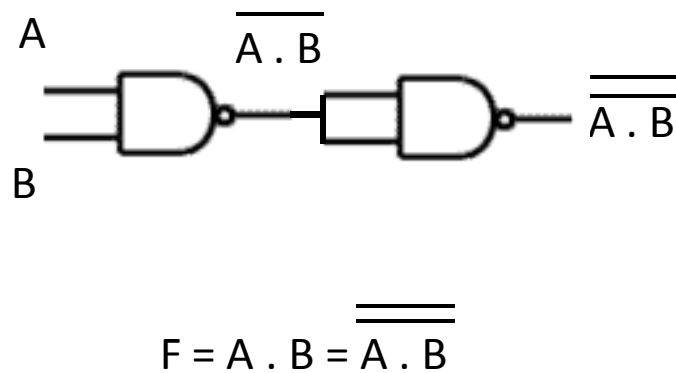

4

Construire un XOR con NAND

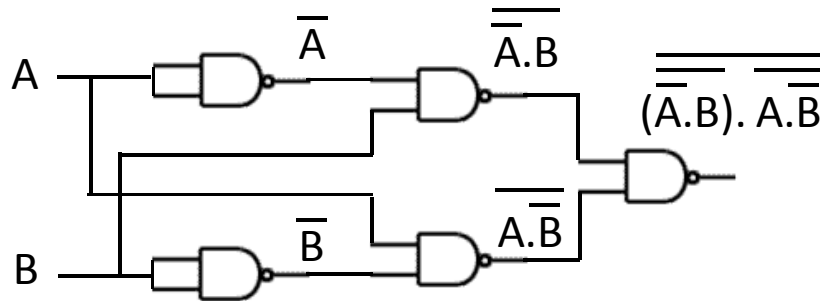

$$F = A \oplus B = \overline{A}.B + A.\overline{B} = \overline{\overline{\overline{A}.B} . \overline{A.\overline{B}}} = \overline{\overline{A}.B . \overline{A.\overline{B}}}$$

5

Construire un NOT con NOR


$$F = A + B = A + A = \overline{A}$$



6


Construir un OR con NOR

$$F = \overline{\overline{A+B}}$$

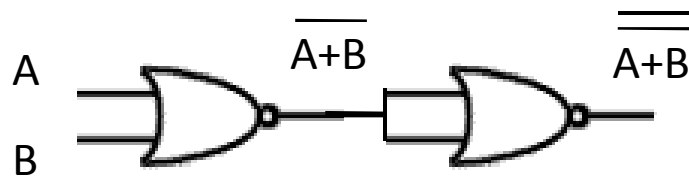

7


Construir un AND con NOR

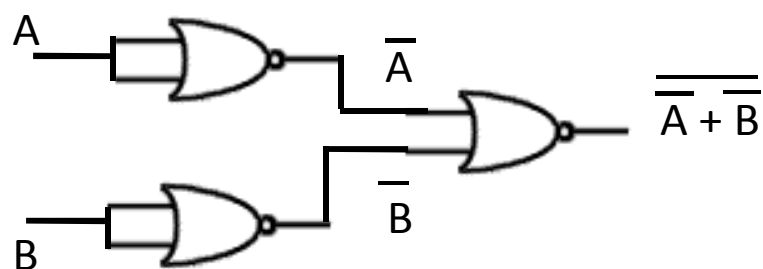

$$F = A \cdot B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A+B}}$$

8

Construire un NAND con NOR

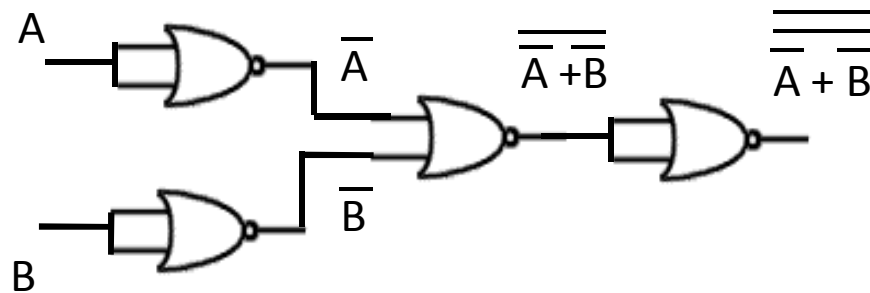

$$F = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

9

Construire un XOR con NOR

$$\begin{aligned}
 F = A \oplus B &= \overline{A}.B + A.\overline{B} = \overline{\overline{A}.B} + \overline{A.\overline{B}} = \\
 &= \overline{\overline{A} + B} + \overline{A + \overline{B}} = \overline{\overline{A} + B} + \overline{A + \overline{B}} = \\
 &= \overline{\overline{A} + B} + \overline{A + \overline{B}}
 \end{aligned}$$

