

Organización de Computadoras – Fac. de Informática – Prof. Jorge Runco Curso 2015 - Práctica 4 – Lógica y Compuertas


2) 1) Solo con Nand

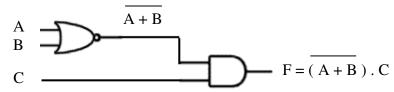

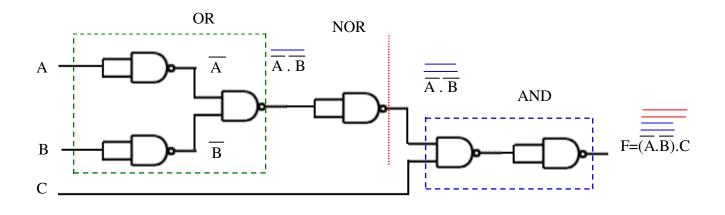

$$F = \overline{(A + B)} \cdot C = \overline{(A + B)} \cdot C = \overline{(A \cdot B)} \cdot C = \overline{(A \cdot B)} \cdot C$$

3) 1) Solo con Nor

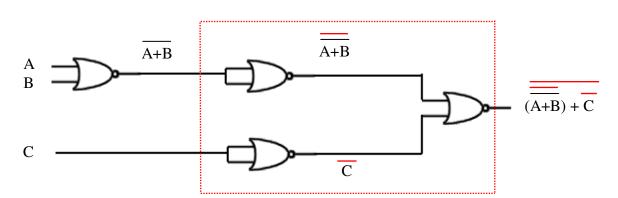

AND

$$F = (\overline{A + B}) \cdot C = (\overline{A + B}) \cdot C = (\overline{A + B}) + C$$