

# Conceptos de Organización de Computadoras




Curso de Ingreso 2014

Clase 2

Prof. Jorge M. Runco

1

- 
- 
- Debido a la construcción del sistema de cómputo, basada fundamentalmente en circuitos electrónicos digitales, utiliza un sistema *binario*, es decir la información está representada por unos y ceros .
  - Esto obliga a transformar la representación de nuestra información, tanto numérica como alfanumérica (letras, +, /, \*, etc) a una representación binaria para que la máquina sea capaz de procesarlos.

2

- Los dispositivos que procesan unos y ceros se denominan circuitos lógicos.
- Vamos a ver dispositivos (compuertas) que realizan funciones básicas.
- Dentro de un sistema de cómputo estas compuertas se conectan para realizar funciones más complejas, como por ejemplo un sumador.

3

## Algebra Booleana

- Para describir los circuitos que pueden construirse combinando compuertas, se requiere un nuevo tipo de álgebra, donde las variables y funciones sólo puedan adoptar valores 0 ó 1: álgebra booleana.
- Puesto que una función booleana de  $n$  variables tiene  $2^n$  combinaciones de los valores de entrada, la función puede describirse totalmente con una tabla de  $2^n$  renglones, donde c/u indica un valor de la función (0 ó 1) para cada combinación distinta de las entradas:

=> ***tabla de verdad***


4

## Lógica digital

- Un circuito digital es en el que están presentes dos valores lógicos
- Compuertas son dispositivos electrónicos que pueden realizar distintas funciones con estos dos valores lógicos
- Estas funciones básicas son: AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR

5

## AND – Y – Conjunción

 


$$F = A \cdot B = A \wedge B$$

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

La salida F es 1 sólo cuando las dos entradas son 1 ó basta que una entrada valga 0 para que la salida sea 0.

6

## OR – O – Disyunción

 


$$F = A + B = A \vee B$$

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

La salida F es 0 sólo cuando las dos entradas son 0 ó basta que una entrada valga 1 para que la salida sea 1.

7

## NOT – Negación

 


$$F = \overline{A} = \sim A$$

A	F
0	1
1	0

8

## XOR (OR-Exclusive) (O-Exclusiva)

 

$$F = A \oplus B$$

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

La salida F es 1 sólo cuando las dos entradas son distintas ó cuando una única entrada es uno. Es 0 cuando las dos entradas son iguales.

9

## XOR

- Supongamos que una de las entradas (A ó B) permanece fija en el valor 1. ¿Cuánto valdrá la salida?




A	B	F
0	1	1
1	1	0

- Como B está fija en 1, vemos la tabla de verdad "reducida". Si A=0, F=1. Si A=1, F=0. Hacer el XOR con 1 invierte la otra variable.

10
 
## XOR

- Supongamos que una de las entradas (A ó B) permanece fija en el valor 0. ¿Cuánto valdrá la salida?



A	B	F
0	0	0
1	0	1

- Como B está fija en 0, vemos la tabla de verdad "reducida". Si A=0, F=0. Si A=1, F=1. Hacer el XOR con 0 "deja" a la otra variable sin cambios.

11

## NAND – (NOT-AND)




$$F = \overline{A \cdot B} = \sim(A \cdot B)$$

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

12

## NOR – (NOT-OR)

 

$$F = \overline{A + B} = \sim(A + B)$$

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

13

## Resumiendo

- Para que una variable lógica tome el valor 0, debo hacer un AND con 0.
- Para que una variable lógica tome el valor 1, debo hacer un OR con 1.
- Para invertir una variable lógica, debo hacer un XOR con 1.

14

Identidad	$1.A=A$	$0+A=A$
Doble negación	$\overline{\overline{A}} = A$	
Nula	$0.A=0$	$1+A=1$
Idempotencia	$A.A=A$	$A+A=A$
Inversa	$A.A=0$	$A+A=1$
Conmutativa	$A.B=B.A$	$A+B=B+A$
Asociativa	$(AB).C=A(BC)$	$(A+B)+C=A+(B+C)$
Distributiva	$A+B.C=(A+B).(A+C)$	$A.(B+C)=AB+AC$
Absorción	$A.(A+B)=A$	$A+A.B=A$
De Morgan	$\overline{A.B}=\overline{A}+\overline{B}$	$\overline{A+B}=\overline{A}.\overline{B}$

### Práctica 3: Ej.1

- 00010001 AND 01011100 =

$$\begin{array}{r}
 00010001 \\
 \text{AND} \\
 01011100 \\
 \hline
 00010000
 \end{array}$$

- 01010101 AND 01010101 =

$$\begin{array}{r}
 01010101 \\
 \text{AND} \\
 01010101 \\
 \hline
 01010101
 \end{array}$$



## Práctica 3: Ej.1

---

- 01010101 AND 10101010 =

$$\begin{array}{r} \text{AND} \quad 01010101 \\ \quad 10101010 \\ \hline 00000000 \end{array}$$

- 11110000 AND 11111111 =

$$\begin{array}{r} \text{AND} \quad 11110000 \\ \quad 11111111 \\ \hline 11110000 \end{array}$$

17

## Práctica 3: Ej.1

---

- 01010101 OR 01010101 =

$$\begin{array}{r} \text{OR} \quad 01010101 \\ \quad 01010101 \\ \hline 01010101 \end{array}$$

- 01010101 OR 10101010 =

$$\begin{array}{r} \text{OR} \quad 01010101 \\ \quad 10101010 \\ \hline 11111111 \end{array}$$

18

### Práctica 3: Ej.1

---

□ 11110001 OR 11110010 =

$$\begin{array}{r} \text{OR} \\ 11110001 \\ 11110010 \\ \hline 11110011 \end{array}$$

□ 01010101 XOR 01010101 =

$$\begin{array}{r} \text{XOR} \\ 01010101 \\ 01010101 \\ \hline 00000000 \end{array}$$

19

### Práctica 3: Ej.1

---

□ 01010101 XOR 10101010 =

$$\begin{array}{r} \text{XOR} \\ 01010101 \\ 10101010 \\ \hline 11111111 \end{array}$$

□ 00001111 XOR 00000000 =

$$\begin{array}{r} \text{XOR} \\ 00001111 \\ 00000000 \\ \hline 00001111 \end{array}$$

20

## Práctica 3: Ej.1

- NOT 11111111 = 00000000
- NOT 01000000 = 10111111
- NOT 00001110 = 11110001

21

## Práctica 3: Ej. 2)

□ DATO Op. Lógica MASK = RESULTADO

□  $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$  ? ? =  $D_7D_6D_5D_41 D_2D_1D_0$

$$\begin{array}{r} \text{OR} \quad D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0 \\ \quad 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline D_7D_6D_5D_41 \ D_2D_1D_0 \end{array}$$

□  $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$  ? ? =  $0 \ D_6D_5D_4D_3 \ D_2D_1D_0$

$$\begin{array}{r} \text{AND} \quad D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0 \\ \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 0 \ D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0 \end{array}$$

22

### Práctica 3: Ej. 2)

- DATO Op. Lógica MASK = RESULTADO
- $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$  ? ? =  $D_7\bar{D}_6D_5\bar{D}_4D_3D_2D_1D_0$
- XOR
- |  |
|--|
| $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$             |
| 0 1 0 1 0 0 0 0                        |
| $D_7\bar{D}_6D_5\bar{D}_4D_3D_2D_1D_0$ |

23

### Práctica 3: Ej. 3)

- Sólo con NAND ó sólo con NOR, se pueden implementar el resto de las funciones lógicas básicas.
- Por esa razón a estas funciones se las llama "completas".
- Las leyes de De Morgan nos relacionan NAND con NOR. Observar que de un lado de la igualdad hay un signo +(.) y del otro lado .(+)


24

### Práctica 3: Ej. 3)

➤ Ejemplo: construir un NOT con NAND

$$F = \overline{A \cdot B} = \overline{A \cdot A} = \overline{A}$$

Idempotencia

 

25


### Práctica 3: Ej. 3)

□ Ejemplo: construir un OR con NAND

Doble Negación

$$F = A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$


De Morgan

 

26

### Práctica 3: Ej. 3)

- Ejemplo: construir un NOR con NAND

 

$$F = \overline{A + B} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$


De Morgan

Doble Negación

27

### Práctica 3: Ej. 3)

- Ejemplo: construir una AND con NAND

 


$$F = A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}}$$

28

### Práctica 3: Ej. 3)

- Ejemplo: construir una AND con NOR

 


$$F = A \cdot B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

De Morgan

Doble Negación

29

### Práctica 3: Ej. 4)

 

30

- El circuito lógico anterior es un sumador de dos números de 1 bit c/u (A y B) y el resultado de la suma es (S) y en algunos casos se puede generar acarreo (C), que en la suma de todos los días llamamos "me llevo 1".
- Se llama semi-sumador ó sumador incompleto, porque sólo suma dos dígitos (A y B) y no permite sumar el acarreo del dígito anterior.

31

## Veamos una suma

- 
- 
- 
- 


$$\begin{array}{r}
 C_2 \quad C_1 \quad C_0 \\
 A_2 \quad A_1 \quad A_0 \\
 + \quad B_2 \quad B_1 \quad B_0 \\
 \hline
 S_2 \quad S_1 \quad S_0
 \end{array}$$

En general, en una suma de dos dígitos (A y B) hay que sumar otro dígito más: "el que me llevo del dígito anterior". Nuestro sumador no tiene contemplado la posibilidad de sumar este dígito C.

32



### Práctica 3: Ej. 4)

 

Este sumador que puede sumar ese dígito C (acá llamado IN), recibe el nombre de sumador completo. Este circuito lógico suma dos dígitos (bits) más el acarreo del bit anterior (me llevo). El resultado de la suma es D y el acarreo es C.

33