

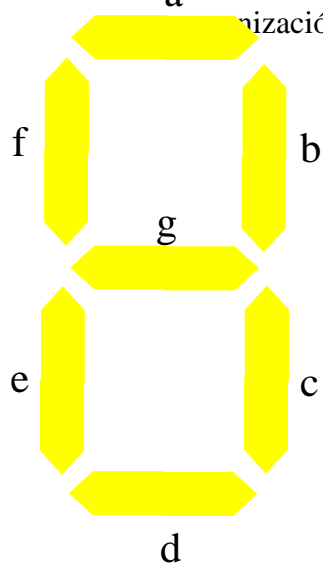
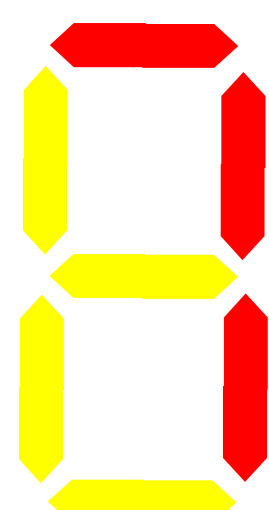
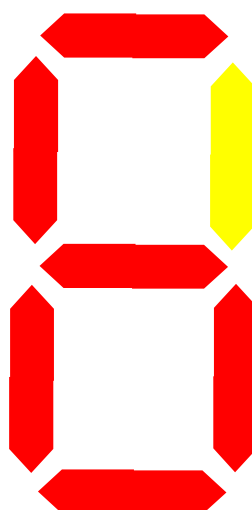
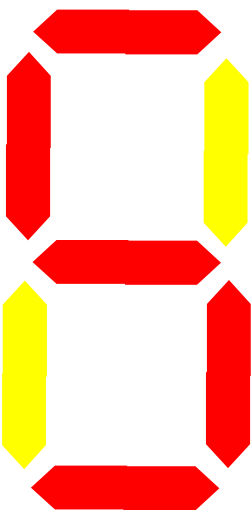
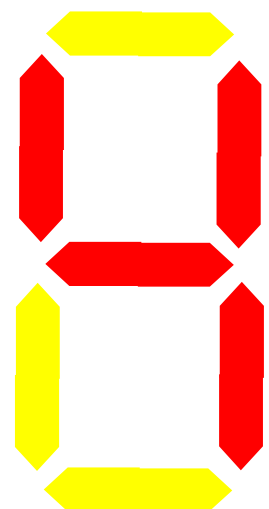
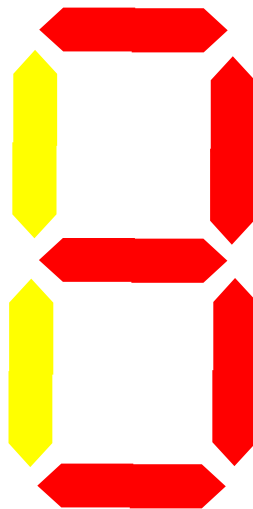
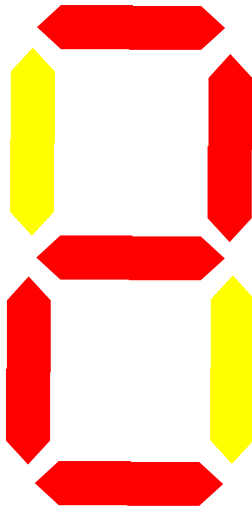


a

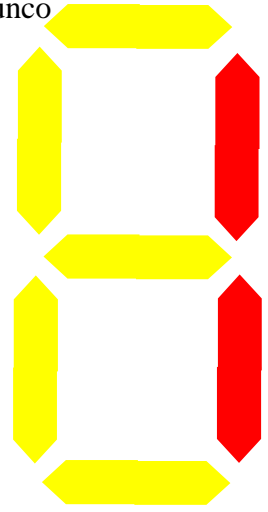


Organización de Computadoras – Curso 2008 – Prof. Jorge M. Runco
Práctica 4 – Lógica y compuertas

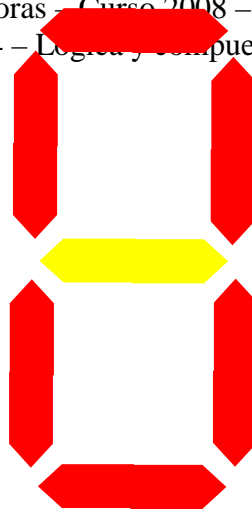

Práctica 4 – Lógica y compuertas



Decimal	A	B	C	D	a	g
0	0	0	0	0	1		0
1	0	0	0	1	0		0
2	0	0	1	0	1		1
3	0	0	1	1	1		1
4	0	1	0	0	0		1
5	0	1	0	1	1		1
6	0	1	1	0	1		1
7	0	1	1	1	1		0
8	1	0	0	0	1		1
9	1	0	0	1	1		1
--	1	0	1	0	0		0
--	1	0	1	1	0		0
--	1	1	0	0	0		0
--	1	1	0	1	0		0
--	1	1	1	0	0		0
--	1	1	1	1	0		0

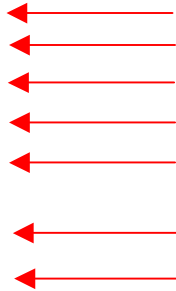

$$g = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BC\bar{D}$$