
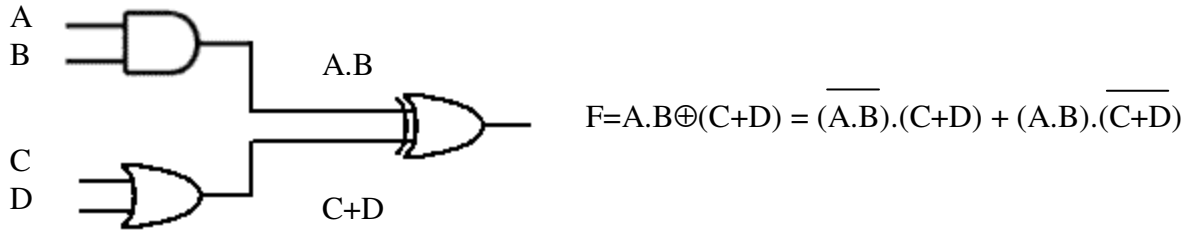


2) 2)

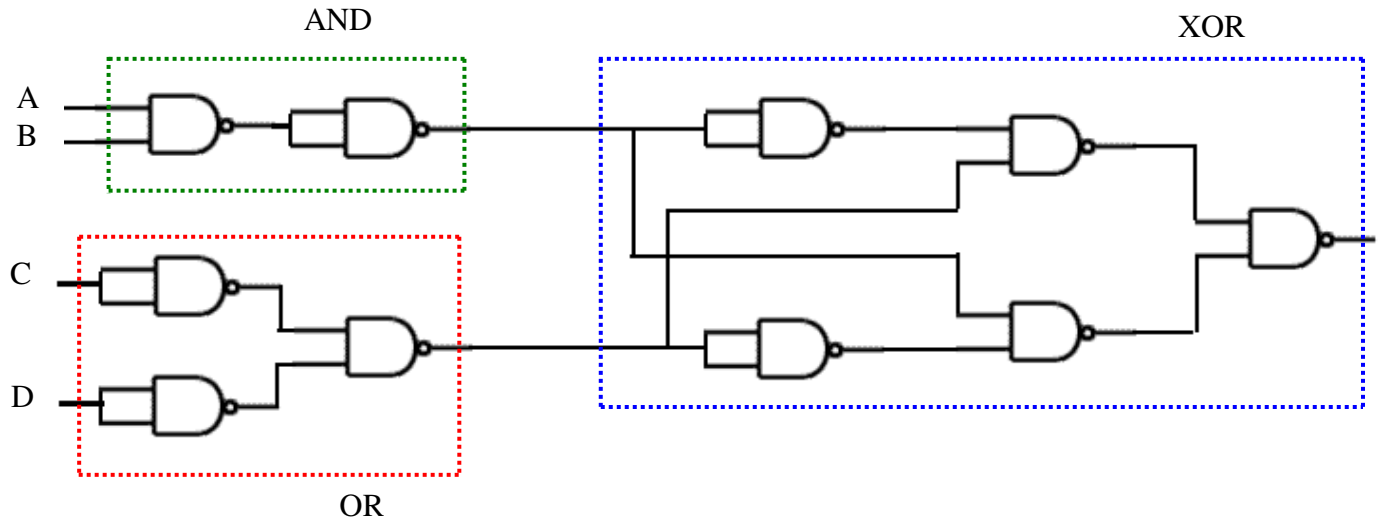

Sólo con Nand




$$F = \overline{(A.B)}.(C+D) + (A.B).\overline{(C+D)} = \overline{(A.B)}.\overline{\overline{(C+D)}} + \overline{\overline{(A.B)}}.\overline{\overline{\overline{(C+D)}}} =$$

$$\overline{(A.B)}.\overline{\overline{C.D}} + \overline{\overline{(A.B)}}.\overline{\overline{\overline{C.D}}} = \overline{(A.B)}.\overline{\overline{C.D}} + \overline{\overline{(A.B)}}.\overline{\overline{\overline{C.D}}} =$$

$$\overline{(A.B)}.\overline{\overline{C.D}} + \overline{\overline{(A.B)}}.\overline{\overline{\overline{C.D}}} = \overline{(A.B)}.\overline{\overline{C.D}} + \overline{\overline{(A.B)}}.\overline{\overline{\overline{C.D}}}$$

3) 2) Sólo con NOR

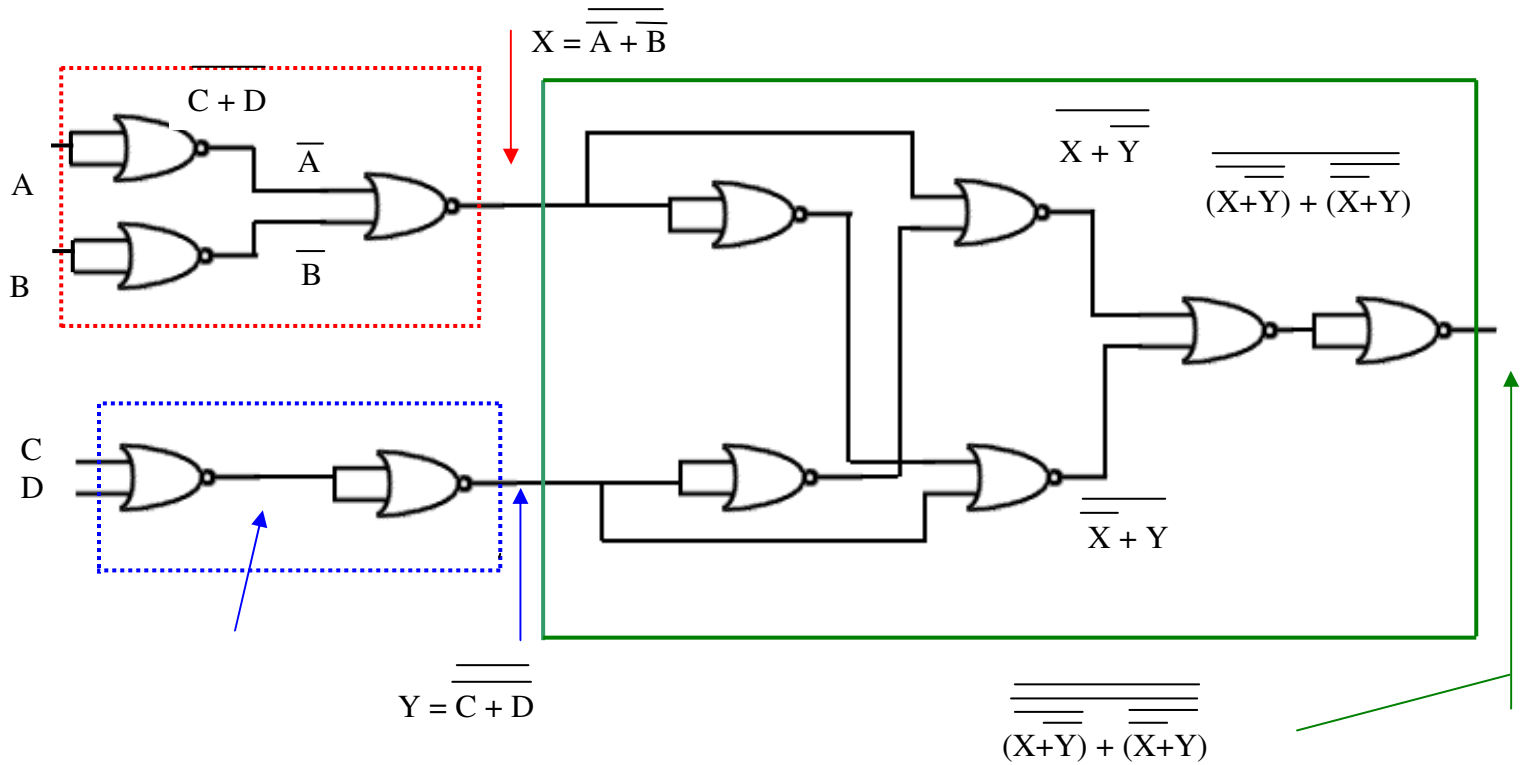

$$\text{XOR} = \overline{X} \cdot Y + X \cdot \overline{Y} = \overline{\overline{X} + Y} + \overline{X + \overline{Y}} = \overline{\overline{X} + Y} + \overline{X + \overline{Y}} =$$

$$\overline{\overline{\overline{X} + Y} + \overline{X + \overline{Y}}} = \overline{\overline{\overline{X} + Y} + \overline{X + \overline{Y}}}$$