

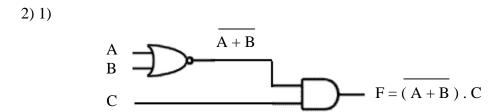
Organización de Computadoras – Curso 2008 – Prof. Jorge Runco Práctica 4 – Lógica y Compuertas



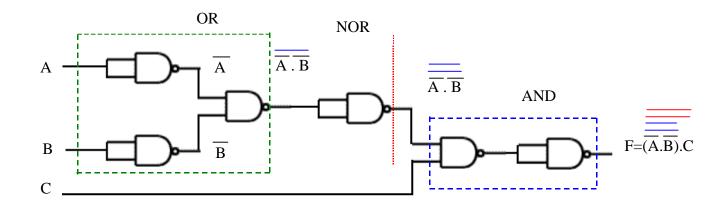

$$F = \overline{(A + B)}$$
 . $C = \overline{(A + B)}$. $C = \overline{(A \cdot B)}$. $C = \overline{(A \cdot$

Con Nor

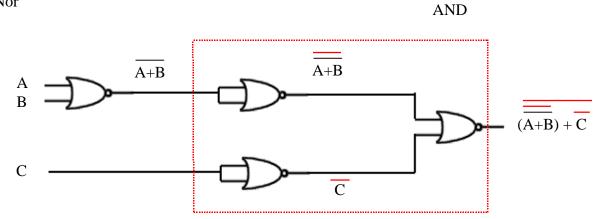

$$F = (\overline{A + B}) \cdot C = (\overline{A + B}) \cdot C = (\overline{A + B}) + \overline{C}$$