


5) a) 
$$F = A.B + A.C + A.D + A.B.C.D$$

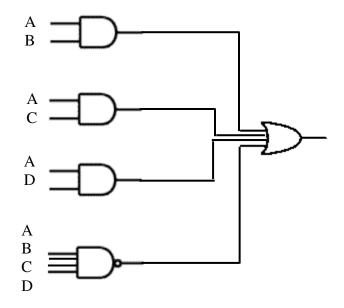

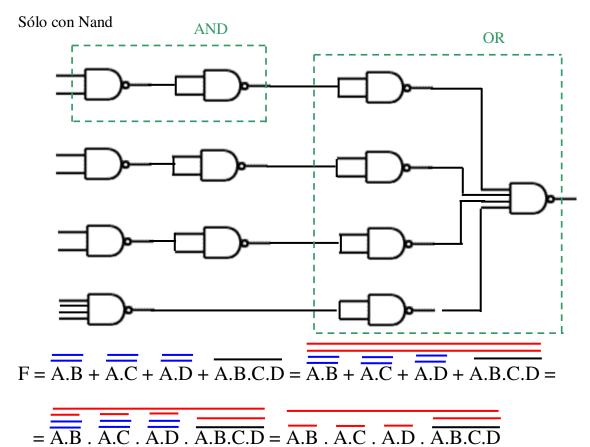

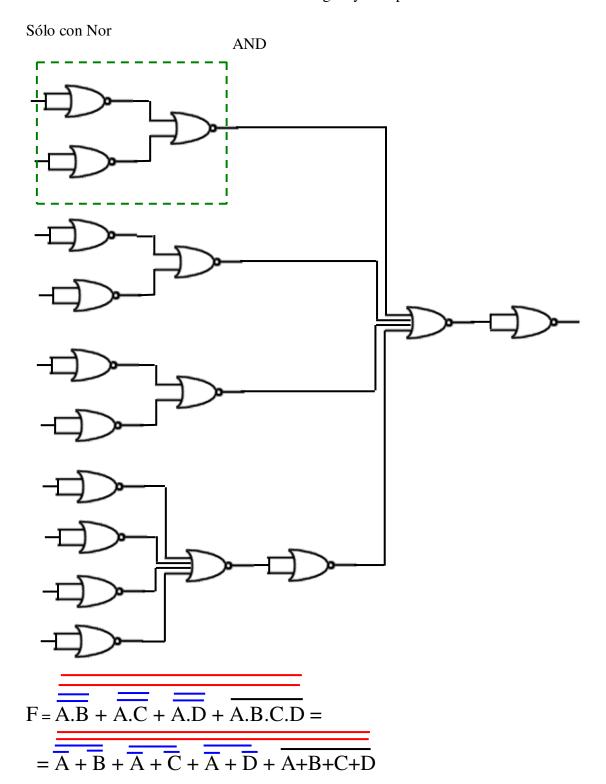


## Organización de Computadoras – Fac. de Informática – Prof. Jorge Runco Curso 2015 - Práctica 4 – Lógica y Compuertas



Sólo con Nor



Sólo con Nand

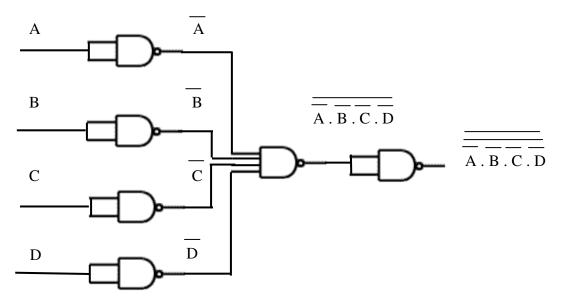

Organización de Computadoras – Fac. de Informática – Prof. Jorge Runco Curso 2015 - Práctica 4 – Lógica y Compuertas